PART A:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4_whenelse is
  Port (
    A: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    EN : in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
  );
end decoder_2to4_whenelse;
architecture Behavioral of decoder_2to4_whenelse is
begin
  Y <= "0001" when (EN = '1' and A = "00") else
    "0010" when (EN = '1' and A = "01") else
    "0100" when (EN = '1' and A = "10") else
    "1000" when (EN = '1' and A = "11") else
    "0000";
end Behavioral;
PART B:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4_select is
  Port (
```

```
A: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);

EN: in STD_LOGIC;

Y: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

end decoder_2to4_select;

architecture Behavioral of decoder_2to4_select is

begin

with A select

Y <= "0001" when "00",

"0010" when "01",

"0100" when "10",

"1000" when "11",

"0000" when others when EN = '1';

Y <= "0000" when EN = '0';

end Behavioral;
```

Discussion

روش :when-else

- ساده و خوانا برای شرایط ترکیبی:
- می توان ترکیبی از چند شرط مثل EN و A را در هر خط بررسی کرد.
 - اولویت بندی صریح:
- چون شرطها به صورت زنجیرهای بررسی می شوند، ترتیب خطوط اهمیت دارد.
 - قابل فهم برای شرایط کنترلشده:
 - برای مثال، اگر EN فعال نباشد، به راحتی می توان خروجی ها را صفر کرد.

مزيتها:

- مناسب برای شرایط وابسته به چند شرط مثل + EN ورودی
 - راحت برای گسترش به شرطهای بیشتر

روش :with-select-when

- تميز و سازمانيافته:
- برای مقادیر مشخص ورودی مثل A، به سادگی می توان مقدار خروجی تعیین کرد.
- بدون ترتیب اولویت (همه همزمان): برخلاف when-elseکه ترتیبی است، with-selectهمهی مقادیر را به صورت مستقل بررسی می کند.
 - برای مقادیر قطعی بسیار مناسب است: مثل دیکودرها، مالتی پلکسرها، جداول نگاشت و...

مزيتها:

- كد مرتبتر و قابل فهم تر براى حالاتي با مقدارهاي مشخص مثلاً... ,"01", "01".
 - شبیه تر به جدولهای منطقی

نكته:

• باید کنترل EN را جداگانه اضافه کنید، چون شرط EN داخل with-selectقابل مدیریت مستقیم نیست.